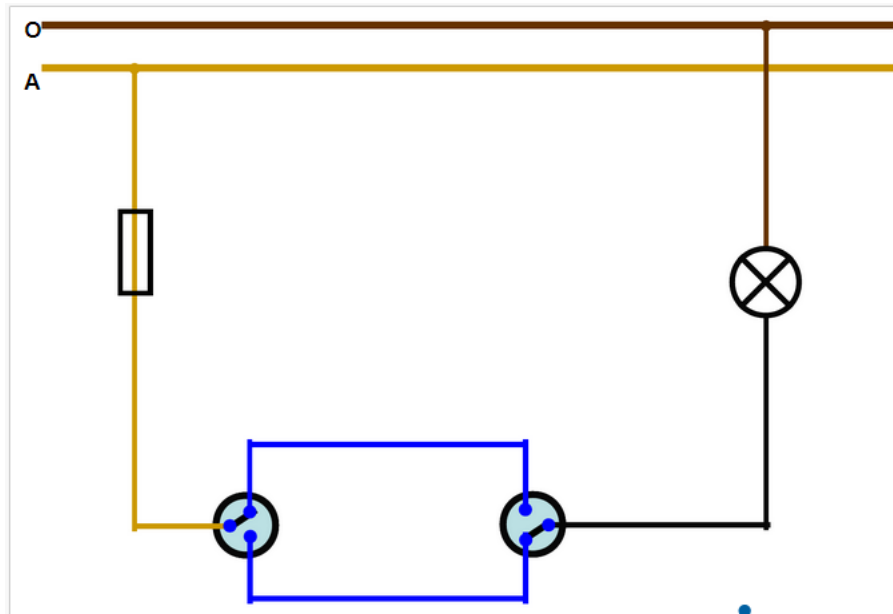


Đề cương ôn tập từ 15 – 20 /2/2021
Môn Công Nghệ 9

1. Nội dung học trực tuyến:
Các em xem clip bài học “Bài 9: Lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn – đèn cầu thang” qua link
<https://youtu.be/2jhOMSkMac0>
2. Thực hành tập vẽ sơ đồ nguyên lý mạch cầu thang vào tập. Các em vẽ 5 lần.



3. Chấm điểm miệng 5 học sinh bất kỳ của lớp THEO HÌNH THỨC CHẤM TẬP GHI BÀI vào đầu tuần sau.