

NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUẦN 5
MÔN CÔNG NGHỆ – KHỐI 9
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2020 – 2021


**Bài 9: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC
ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (TT)**

A-Nội dung: **ÔN TẬP VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN**
HAI CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH:

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt:

b) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

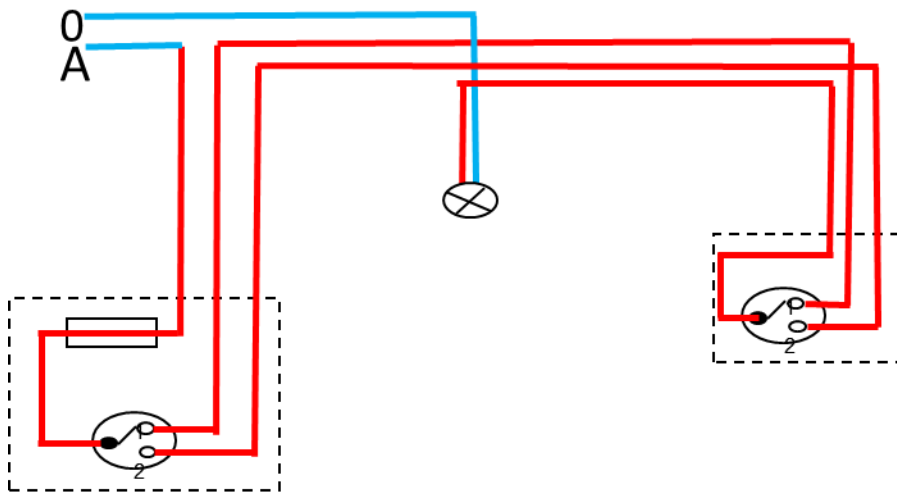

2. Lập bảng dự trữ vật liệu , thiết bị và lựa chọn dụng cụ:
(Xem SGK trang 41)

B-Câu hỏi luyện tập:

Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn?

Câu 2: Quan sát sơ đồ lắp đặt của mạch đèn cầu thang, hãy cho biết khi nào đèn sáng và khi nào đèn tắt ?