

**NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUẦN 6**  
**MÔN CÔNG NGHỆ – KHỐI 9**  
**HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2020 – 2021**

\*\*\*

**Bài 9: THỰC HÀNH-LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC  
ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (TT)**

**A-Nội dung:**

**II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH:**

**3. Lắp đặt mạch điện:**

Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:



Gồm 5 bước: (HS xem SGK/42)

Bước 1: Vạch dấu

Bước 2: Khoan lỗ bảng điện

Bước 3: Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện

Bước 4: Nối dây mạch điện

Bước 5: Kiểm tra

**B-Câu hỏi luyện tập:**

**Câu 1:** Hãy nêu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ?

**Câu 2:** Hãy cho biết mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn còn gọi là mạch điện gì?

