

Thời gian: Từ 17/2/2021 -19/2/2021

Bài 9: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC
ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (Tiết 2)

BÀI THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN:

HS lắp mạch điện hoàn chỉnh theo sơ đồ, chụp hình up vào đây gồm 3 ảnh:

- 1) Bảng điện hoàn thiện mặt trước.
- 2) Bảng điện hoàn thiện mặt sau.
- 3) Bảng điện hoàn thiện mặt trước không đập nắp nẹp.