

Năm học 2021 – 2022

Thời gian: 15 phút

ĐỀ BÀI:

Chọn 1 đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Bảng điện chính có nhiệm vụ

- A. Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống
B. Cung cấp điện tới đồ dùng điện
C. Cho ta biết kích thước của thiết bị điện
D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 2. Hãy cho biết “Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn” thuộc bước thứ mấy?

- A. 1
B. 3
C. 2
D. 4

Câu 3. Trên bảng điện có những phần tử nào?

- A. Cầu chì
B. Ổ cắm
C. Công tắc
D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 4. Quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện

- A. Vẽ đường dây nguồn -> Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn -> Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện -> Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí
B. Vẽ đường dây nguồn -> Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện -> Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí -> Xác định để bảng điện, bóng đèn
C. Vẽ đường dây nguồn -> Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn -> Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí -> Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
D. Vẽ đường dây nguồn -> Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí -> Xác định để bảng điện, bóng đèn -> Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện.

Câu 5. Bước “Vạch dấu” thuộc bước thứ mấy trong quy trình lắp đặt mạch bảng điện?

- A. 2
B. 1
C. 4
D. 3

Câu 6. Mạng điện trong nhà có bảng điện:

- A. Bảng điện chính
- B. Bảng điện nhánh
- C. Bảng điện phụ
- D. Cả A và B đều đúng

Câu 7. Quy trình lắp đặt mạch bảng điện:

- A. Vạch dấu -> Khoan lỗ bảng điện -> Nối dây thiết bị điện của bảng điện -> Kiểm tra -> Lắp các thiết bị vào bảng điện
- B. Vạch dấu -> Khoan lỗ bảng điện -> Nối dây thiết bị điện của bảng điện -> Lắp các thiết bị vào bảng điện -> Kiểm tra
- C. Vạch dấu -> Lắp các thiết bị vào bảng điện -> Khoan lỗ bảng điện -> Nối dây thiết bị điện của bảng điện -> Kiểm tra
- D. Vạch dấu -> Lắp các thiết bị vào bảng điện -> Khoan lỗ bảng điện -> Kiểm tra -> Nối dây thiết bị điện của bảng điện.

Câu 8. Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu nào?

- A. Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ mạch điện
- B. Các mối nối chắc chắn
- C. Bố trí thiết bị gọn, đẹp
- D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 9. Bảng điện nhánh có nhiệm vụ:

- A. Cung cấp điện tới đồ dùng điện
- B. Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện
- C. Bảo vệ toàn bộ hệ thống điện.
- D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 10. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị nào?

- A. Thiết bị đóng cắt
- B. Thiết bị bảo vệ
- C. Thiết bị lấy điện của mạng điện
- D. Cả 3 đáp án trên.

----- HẾT -----

